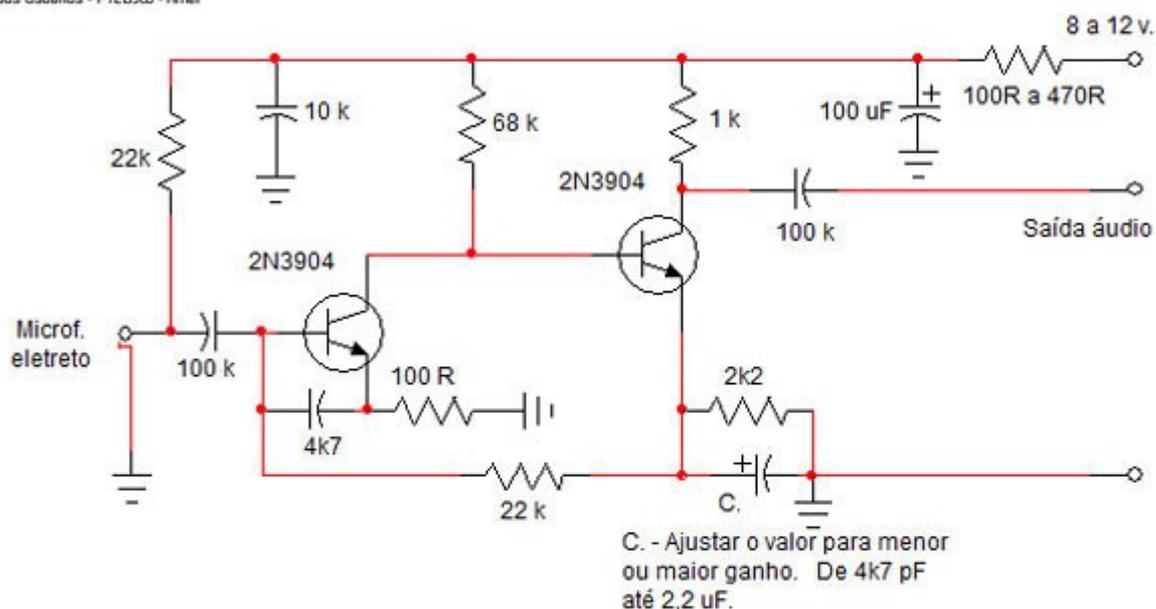


PRÉ PARA MICROFONE.

Amer J. Feres, PY2DJW.
py2djw@gmail.com



Este circuito funciona muito bem e é bastante útil para quem utiliza microfones de eletreto

A plaqueta de circuito impresso para esse pré, muito pequena (2,5 X 4,0 com) e profissionalmente feita por uma firma de Campinas está disponível. E só contactar o Delson (PY2DME) que ele encomenda na fábrica.

